



**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR CHUMUSUKE**

**ALUNOS:**

**JOSHUA KOOK HO PEREIRA – 2017009284**

**LUIS HENRIQUE MATOS SALES - 2017020657**

**Dezembro de 2018  
Boa Vista/Roraima**



**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR CHUMUSUKE**

**Dezembro de 2018  
Boa Vista/Roraima**

## **Resumo**

Este projeto aborda a elaboração e implementação de um processador uniclo de 16 bits, baseado na arquitetura do processador MIPS Uniclo.

## Conteúdo

1	Especificação .....	7
1.1	Plataforma de desenvolvimento .....	7
1.2	Conjunto de instruções .....	8
1.3	Descrição do Hardware .....	9
1.3.1	ALU ou ULA.....	10
1.3.2	Banco de Registradores.....	10
1.3.3	PC/Program Counter .....	11
1.3.4	Unidade de Controle .....	11
1.3.5	Memória de dados .....	13
1.3.6	Memória de Instruções .....	14
1.3.7	Somador .....	14
1.3.8	And .....	15
1.3.9	Multiplexadores .....	15
1.3.10	DataSplit .....	16
1.3.11	Extensor de Sinal .....	16
1.3.12	Shift .....	17
1.4	Datapath.....	17
2	Simulações e Testes .....	19
3	Considerações finais.....	20

## Lista de Figuras

FIGURA 1 - ESPECIFICAÇÕES NO QUARTUS.....	7
FIGURA 2 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE ULA GERADO PELO QUARTUS .....	10
FIGURA 3 – BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE BANCOREGISTRADORES GERADO PELO QUARTUS.....	11
FIGURA 4 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE PC GERADO PELO QUARTUS .....	11
FIGURA 5 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE CONTROLUNIT GERADO PELO QUARTUS.....	13
FIGURA 6 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE MEMORIARAM GERADO PELO QUARTUS.....	13
FIGURA 7- BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE ROMMem GERADO PELO QUARTUS.....	14
FIGURA 8 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE BAddER GERADO PELO QUARTUS .....	14
FIGURA 9- BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE SOMADORPC GERADO PELO QUARTUS .....	14
FIGURA 10 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE ANDGATE GERADO PELO QUARTUS .....	15
FIGURA 11 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE MULTIPLEXADOR2x1 GERADO PELO QUARTUS .....	15
FIGURA 12 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE MULTIPLEXADOR2x1_16BITS GERADO PELO QUARTUS.....	16
FIGURA 13 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE DATASPLIT GERADO PELO QUARTUS.....	16
FIGURA 14 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE DATASPLIT GERADO PELO QUARTUS .....	17
FIGURA 15 - RTL DO DATAPATH DO PROCESSADOR CHUMUSUKE, GERADO PELO QUARTUS.....	18
FIGURA 16 – RESULTADO DA SIMULAÇÃO NA WAVEFORM GERADO PELO QUARTUS.....	20

## Lista de Tabelas

TABELA 1 – POSSÍVEIS OPERAÇÕES DO PROCESSADOR CHUMUSUKE E SEUS RESPECTIVOS OPCODES. ....	9
TABELA 2 - ASSOCIAÇÃO ENTRE OS OPCODES E AS FLAGS DE CONTROLE. ....	12
TABELA 3 - CÓDIGO FATORIAL PARA O PROCESSADOR CHUMUSUKE (EXEMPLO).....	19

# 1 Especificação

A seguir serão apresentados os itens utilizados no desenvolvimento do processador Chumusuke, assim como uma descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

## 1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador Chumusuke foi utilizado a IDE: Quartus Prime Lite Edition, versão 18.0.0.

Flow Status	Successful - Mon Dec 03 09:35:10 2018
Quartus Prime Version	18.0.0 Build 614 04/24/2018 SJ Lite Edition
Revision Name	Chumusuke
Top-level Entity Name	Chumusuke
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	N/A
Total registers	80
Total pins	239
Total virtual pins	0
Total block memory bits	16,016
Total DSP Blocks	0
Total HSSI RX PCSs	0
Total HSSI PMA RX Deserializers	0
Total HSSI TX PCSs	0
Total HSSI PMA TX Serializers	0
Total PLLs	0
Total DLLs	0

Figura 1 - Especificações no Quartus

## 1.2 Conjunto de instruções

O processador Chumusuke possui 16 (dezesesseis) registradores: **SO**, ... e **SN**. Assim como 3 (três) formatos de instruções de 16 bits cada: **Instruções do tipo R**, **Instruções do tipo I** e **Instruções do tipo J**. Seguem algumas considerações respectivas às estruturas contidas nas instruções:

- **OPCode**: a operação básica a ser executada pelo processador;
- **RegA**: endereço do registrador contendo o primeiro operando fonte;
- **RegB**: endereço do registrador contendo o segundo operando fonte, também possui a função de representar o endereço do registrador de destino para Instruções do tipo I;
- **RegDst**: registrador de destino para operações do tipo R e adicionalmente também representa uma constante ou endereço de memória para instruções do tipo I.

Vale lembrar que para as instruções do tipo J os três registradores (RegA, RegB e RegDst) representam o endereço para onde o processo será desviado.

### Tipo de Instruções:

#### **Formato das instruções:**

1. **Tipo R**: aborda instruções baseadas em operações aritméticas e lógicas: Add, Sub e Multiplicação;
2. **Tipo I**: aborda instruções baseadas em operações com valores imediatos, desvios condicionais ou operações relacionadas à memória: Add Imediato, Sub Imediato, BEQ, BNE, Load e Store;
3. **Tipo J**: aborda instruções de desvios incondicionais: Jump;

Formato para escrita de código na linguagem Chumusuke:

- **Operações do Tipo R:**

Operação	RegA	RegB	RegDst
----------	------	------	--------

- **Operações do Tipo I:**

Operação	RegA	RegDst	Constante
----------	------	--------	-----------

- **Operações do tipo J:**

Operação	Endereço
----------	----------



Formato para escrita em código binário:

4 bits	4 bits	4 bits	4 bits
15-12	11-8	7-4	3-0
OPCode	RegA	RegB	RegDst

### Visão geral das instruções do Processador Chumusuke:

A quantidade de bits do campo **OPCode** das instruções é igual a quatro, dessa maneira podemos ter até um total de 16 OPCODEs ( $2^4 = 16$ ) **OPCodes (0-15)**, divididos entre as possíveis operações do processador. A tabela a seguir demonstra as possíveis operações e seus respectivos OPCODEs:

Tabela 1 – Possíveis operações do processador Chumusuke e seus respectivos OPCODEs.

OPCode	Nome	Formato	Breve Descrição	Exemplo
0000	ADD	R	Soma	<b>add</b> \$R0, \$R1, \$R2 ( \$R2 := \$R0 + \$R1 )
0001	SUB	R	Subtração	<b>sub</b> \$R0, \$R1, \$R2 ( \$R2 := \$R0 - \$R1 )
0010	MUL	R	Multiplicação	<b>mul</b> \$R0, \$R1, \$R2 ( \$R2 := \$R0 * \$R1 )
0011	BEQ	I	Desvio Condicional	<b>beq</b> \$R0, \$R1, Endereço
1011	BNE	I	Desvio Condicional	<b>bne</b> \$R0, \$R1, Endereço
0100	LOAD	I	Load	<b>lw</b> \$R0, \$R1, Endereço
0101	STORE	I	Store	<b>sw</b> \$R0, \$R1, Endereço
0110	ADDI	I	Soma Imediata	<b>addi</b> \$R0, \$R1, Const ( \$R1 := \$R0 + Const )
0111	SUBI	I	Subtração Imediata	<b>subi</b> \$R0, \$R1, Const ( \$R1 := \$R0 - Const )
1000	AND	R	AND (bit a bit)	<b>and</b> \$R0, \$R1, \$R2 ( \$R2 := \$R0 and \$R1 )
1001	OR	R	OR (bit a bit)	<b>or</b> \$R0, \$R1, \$R2 ( \$R2 := \$R0 or \$R1 )
1111	JUMP	J	Desvio Incondicional	<b>jump</b> Endereço

## 1.3 Descrição do Hardware

Nesta seção serão descritos os componentes do hardware que compõem o processador Chumusuke, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

### 1.3.1 ALU ou ULA

O componente ULA (Unidade Lógica Aritmética) tem como o objetivo de efetuar as principais operações aritméticas e lógicas (ex.: soma, subtração, multiplicação, and, or), operando apenas com valores inteiros. O componente também efetua operações de comparação de valores iguais. O componente ULA recebe três valores de entrada: **A** – dado de 16 bits para operação; **B** – dado de 16bits para operação e **OPULA** – identificador de três bits que defina a operação a ser realizada. Em relação às saídas, temos: **ULAZero** – flag representando o resultado de comparações (1 caso for verdade, 0 caso contrário); **ULAOut** – resultado da operação realizada pelo componente; e **Prod\_HIGH** – saída auxiliar para operações de multiplicação, representando a metade mais significativa do resultado; **ULA\_Overflow** – sinal indica quando ocorre overflow (1 caso ocorra, 0 caso contrário).

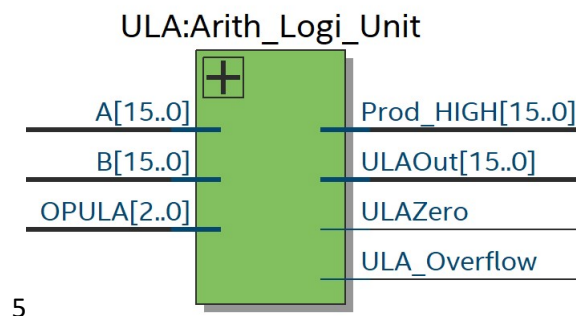


Figura 2 - Bloco simbólico do componente ULA gerado pelo Quartus

### 1.3.2 Banco de Registradores

O componente BancoRegistradores tem como papel armazenar e enviar informações a serem utilizadas ao decorrer da execução do programa. Possui 16 registradores que armazenam até 16 bits de informações. Tem como entrada os seguintes valores: **Clock** – sinal que ativa o componente; **EscReg** – sinal que ativa/desativa a função de escrita de dados no registrador de destino; **Data** – dado a ser armazenado no registrador de destino; **RegDst** – endereço do registrador de destino ao qual o dado de escrita será armazenado; **LeReg1** – endereço do registrador que contém a primeira informação a ser enviada para o componente ULA; **LeReg2** – endereço do registrador que contém a segunda informação a ser enviada para o componente ULA. Como saída temos: **RegA** – conteúdo do registrador especificado pela entrada LeReg1; **RegB** – conteúdo do registrador especificado pela entrada LeReg2.

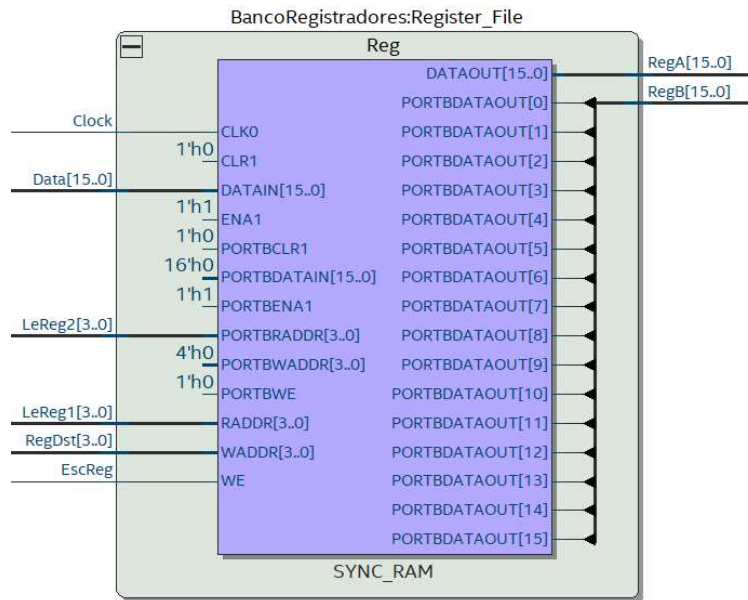


Figura 3 – Bloco Simbólico do componente BancoRegistadores gerado pelo Quartus

### 1.3.3 PC/Program Counter

O componente PC tem como função armazenar o endereço de 16 bits da instrução que está sendo executada atualmente. Possui dois valores de entrada: **clk** – sinal que ativa o componente; **pin** - endereço da instrução a ser executada; e uma saída: **pout** – endereço da instrução que será executada.

 


Figura 4 - Bloco Simbólico do componente PC gerado pelo Quartus

### 1.3.4 Unidade de Controle

O componente ControlUnit tem como objetivo realizar o controle de todos os componentes do processador baseado na entrada OPCode, através das flags de saída a seguir:

- **Branch:** sinal enviado à um multiplexador para decidir se haverá um desvio condicional ou não.
- **RegDestino:** sinal enviado ao multiplexador que irá decidir qual será o registrador de destino.
- **EscMem:** sinal enviado ao componente MemoriaRAM que definirá se os dados serão ou não armazenados na memória RAM.
- **MemParaReg:** sinal enviado para um multiplexador para decidir qual dado será enviado ao banco de registradores.
- **OPULA:** código que defina a operação a ser executada pelo componente ULA.
- **Jump:** sinal que decide se haverá um desvio incondicional ou não.
- **EscReg:** sinal que decide se o dado de escrita de volta será armazenado ou não.
- **LeMem:** sinal que decide se será retirado algum dado do componente MemoriaRAM.
- **ULAFonte:** sinal enviado para o multiplexador que decide qual será o segundo dado a entrar no componente ULA.

A seguir é apresentado uma tabela onde é feita a associação entre os OPCODEs e as flags de controle do componente ControlUnit:

Tabela 2 - Associação entre os OPCODEs e as flags de controle.

Comando	Branch	RegDestino	LeMem	Esc Mem	Mem ParaReg	OPULA	ULAFonte	EscReg	Jump
add	0	1	0	0	0	000	0	1	0
sub	0	1	0	0	0	001	0	1	0
mul	0	1	0	0	0	010	0	1	0
BEQ	1	X	0	0	0	101	0	0	0
BNE	1	X	0	0	0	110	0	0	0
load	0	0	1	0	1	000	0	1	0
store	0	X	0	1	0	000	0	0	0
addi	0	0	0	0	0	000	1	1	0
subi	0	0	0	0	0	001	1	1	0
and	0	1	0	0	0	011	0	1	0
or	0	1	0	0	0	100	0	1	0
jump	0	0	0	0	0	111	0	0	1

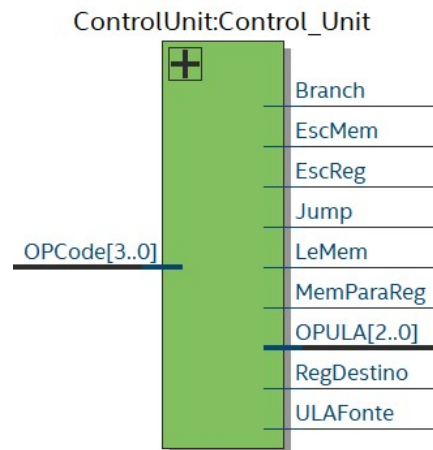


Figura 5 - Bloco Simbólico do componente ControlUnit gerado pelo Quartus

### 1.3.5 Memória de dados

O componente MemoriaRAM tem como papel armazenar dados temporariamente em endereços de memória voláteis para serem usados no decorrer da execução do programa. Possui as entradas: **Clock**, **LeMem**, **EscMem** - sinais utilizados para ativar o componente, decidir se haverá leitura dos dados da memória e decidir se será escrito algum dado na memória, respectivamente; **EscData** – dado a ser escrito no endereço especificado; **Endereco** – endereço da memória onde o dado de escrita será escrito. Tem apenas uma saída: **SaiData** - dado contido no endereço especificado pela entrada Endereco.

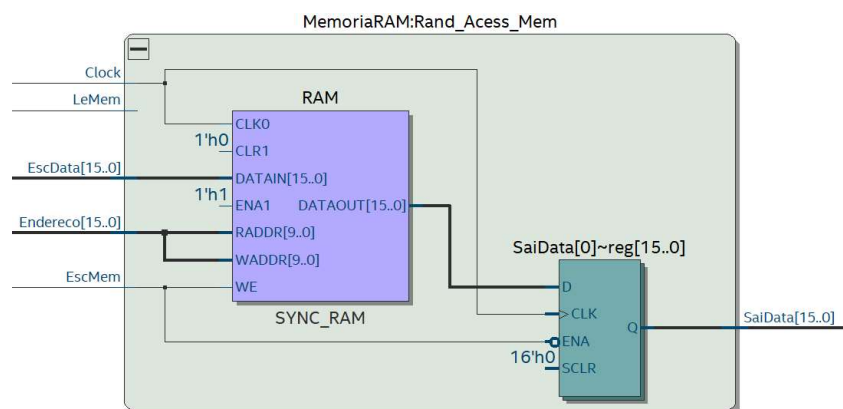


Figura 6 - Bloco Simbólico do componente MemoriaRAM gerado pelo Quartus

### 1.3.6 Memória de Instruções

O componente ROMMem tem o papel de armazenar as instruções que serão executadas pelo processador. Possui apenas uma entrada: **PC\_In** – endereço de 16 bits da instrução à ser enviada para a execução. E apenas uma saída: **ROM\_Out** – instrução de 16 bits a ser executada pelo processador.

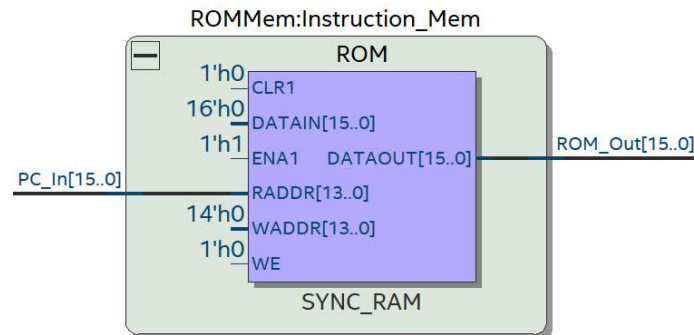


Figura 7- Bloco simbólico do componente ROMMem gerado pelo Quartus

### 1.3.7 Somador

O processador possui dois componentes somadores de 16 bits: SomadorPC e BAdder. O SomadorPC tem a função de somar o valor da instrução atual com o valor 1, onde o resultado será o endereço da próxima instrução. Contém apenas uma entrada de 16 bits: **AddIn** – endereço da instrução atual. Para saídas, também teremos apenas uma: **AddOut** – endereço da próxima instrução. Já o componente BAdder tem o papel de fazer a soma do endereço da próxima instrução com o endereço especificado pelos comandos BEQ e BNE, resultando no endereço de salto da instrução. O componente BAdder tem duas entradas de 16 bits: **A** – Endereço da próxima instrução; **B** – endereço especificado pela instrução BEQ/BNE. E na saída temos: **Result** – endereço da instrução ao qual o processo será desviado.

 


Figura 8 - Bloco simbólico do componente BAdder gerado pelo Quartus

 


Figura 9- Bloco simbólico do componente SomadorPC gerado pelo Quartus

### 1.3.8 And

O componente ANDGate tem o papel de decidir a flag que define se haverá um desvio condicional ou não. As entradas são: **A** – sinal vindo do componente ControlUnit; **B** – sinal vindo do componente ULA. Já a saída será: **S** – sinal que vai para o multiplexador que decide qual será o próximo endereço de instrução.

 


Figura 10 - Bloco simbólico do componente ANDGate gerado pelo Quartus

### 1.3.9 Multiplexadores

O processador possui um total de 4 (quatro) componentes Multiplexador2x1\_16bits e 1 (um) Multiplexador2x1. Os quatro primeiros mencionados são multiplexadores com entrada e saída de 16 bits, utilizados para as seguintes decisões: qual será o dado de escrita de volta que irá para o componente BancoRegistadores; qual será o segundo dado de entrada do componente ULA; se haverá desvio condicional; e por fim se haverá desvio incondicional. Já o componente Multiplexador2x1 tem como função decidir qual será o registrador de destino. Começando pelos componentes Multiplexador2x1\_16bits, temos como entrada: **A**, **B** – entradas de 16 bits vindos de diferentes componentes (dependendo da instrução); **S** – sinal seletor que decidirá a saída. Na saída temos: **SAIDA** – saída de 16 bits que será enviada ao respectivo componente ao qual o multiplexador está ligado.

Similarmente, o Multiplexador2x1 irá decidir qual o endereço do registrador de destino da operação. Entradas: **A**, **B** – entradas de 4 bits que representam o endereço do registrador de destino; **S** – sinal seletor vindo do componente ControlUnit que decidirá qual será o endereço do registrador de destino. Saída: **SAIDA** – endereço do registrador de destino.

 


Figura 11 - Bloco simbólico do componente Multiplexador2x1 gerado pelo Quartus

 


Figura 12 - Bloco simbólico do componente Multitplexador2x1\_16bits gerado pelo Quartus

### 1.3.10 DataSplit

O componente DataSplit tem como única função a divisão dos bits da instrução que saem do componente ROMMem. Possui uma única entrada: **DataSplit\_In** – dado de 16 bits que vem do componente ROMMem que será dividido. Em relação às saídas teremos quatro: **Jump** – saída de 12 bits que representa o endereço de salto para a instrução jump; **OP\_Code** – saída de 4 bits que representa a operação que o processador irá executar; **rd** – saída de 4 bits que pode representar tanto um endereço do registrador de destino (instruções tipo R) quanto uma constante/endereço de instrução (tipo I); **rs** – saída de 4 bits endereço do primeiro registrador da operação; **rt** – saída de 4 bits que pode representar ou o endereço do segundo registrador da operação (instruções tipo R) ou o registrador de destino (instruções tipo I).

 


Figura 13 - Bloco simbólico do componente DataSplit gerado pelo Quartus

### 1.3.11 Extensor de Sinal

O componente ExtensordeSinal4To16bits tem a função de aumentar o número de bits do sinal de entrada para 16 bits, de forma a torna-lo apropriado para cálculos nos outros componentes (Ex.: ULA). Possui uma entrada: **ENTRADA** – sinal de 4 bits que representam um valor constante. Saída: **SAIDA** – sinal de entrada, porém no formato de 16 bits.



 


Figura 14 - Bloco simbólico do componente DataSplit gerado pelo Quartus

### 1.3.12 Shift

O componente JumpShift serve para realizar o shift de dois bits para a esquerda do endereço de entrada que representa o endereço especificado pela instrução jump, para o cálculo do endereço de destino. Adicionalmente, ele também concatena o resultado da soma com os 2 bits mais significativos do endereço da próxima instrução. Possui duas entradas: **JumpAddress** – endereço especificado na instrução jump; **PC** – endereço da próxima instrução. A saída será: **Saída** – endereço de destino da operação.

 


Figura 14 - Bloco simbólico do componente DataSplit gerado pelo Quartus

## 1.4 Datapath

Consiste na conexão entre os componentes funcionais do processador, formando um caminho de dados cujo fluxo é gerenciado pela unidade de controle, que define como e quais ações são realizadas baseado nos diferentes tipos de instruções. A seguir será apresentado uma imagem simbólica do datapath processador Chumusuke (Obs.: os pinos azuis são para propósitos de observação e não devem ser considerados):

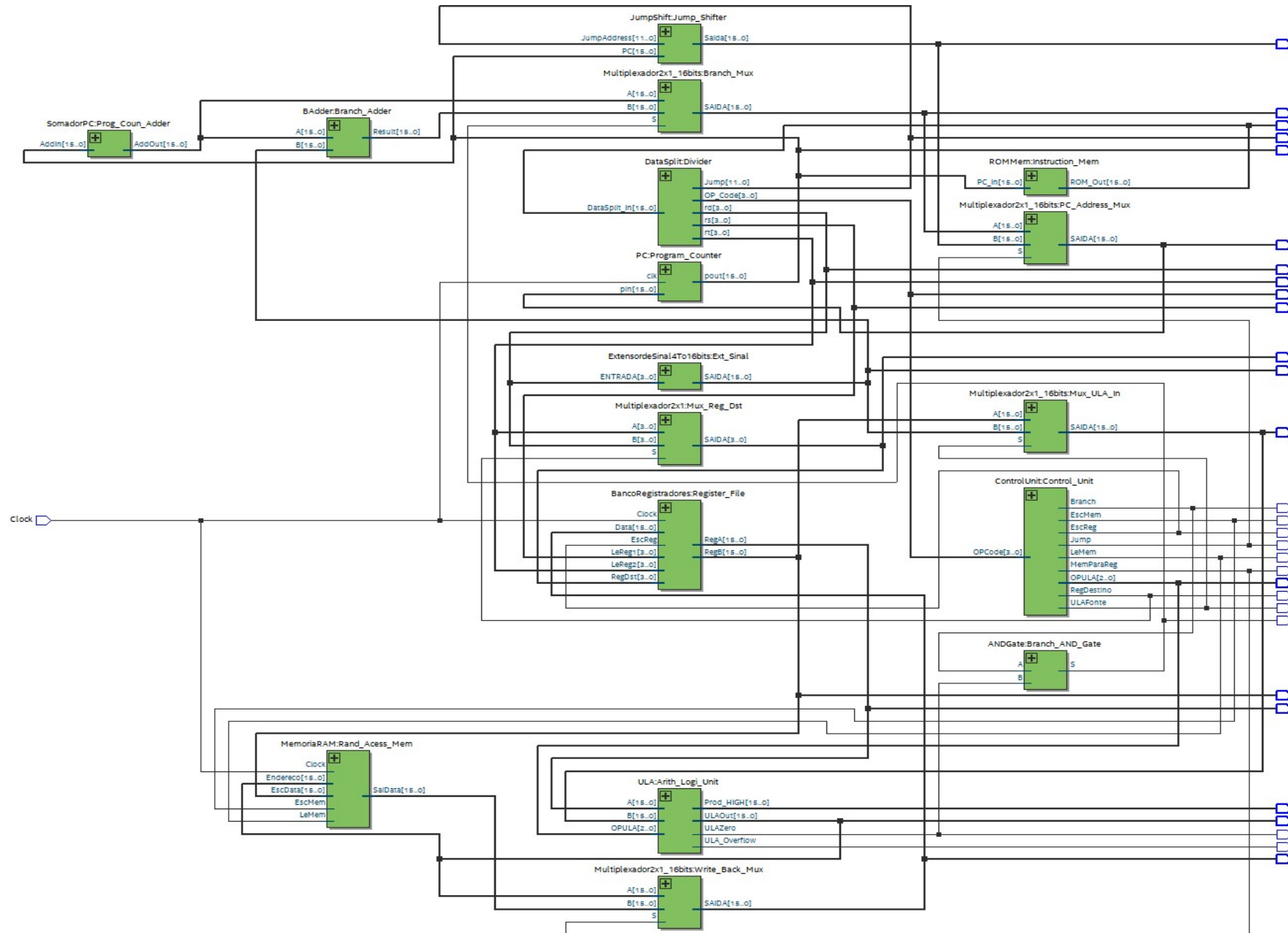


Figura 15 - RTL do datapath do processador Chumusuke, gerado pelo Quartus

## 2 Simulações e Testes

Para fins de verificação e análise do funcionamento do processador, foram efetuados alguns testes analisando cada componente do processador individualmente. Em seguida foram efetuados testes das instruções que o processador implementa. Para demonstrar o funcionamento do processador Chumusuke utilizaremos como exemplo o código para calcular o fatorial de um número:

Tabela 3 - Código Fatorial para o processador Chumusuke (EXEMPLO)

Endereço	Linguagem de Alto Nível	Binário			
		Opcode	RegA	RegB	RegDst
			Endereço		
		Dado			
0	lw \$R0, \$R0, 0	0100	0000	0000	0000
		00000000			
1	mul \$R0, \$R1, \$R1	0010	0000	0001	0001
2	mul \$R1, \$R2, \$R2	0010	0000	0001	0001
3	mul \$R2, \$R3, \$R3	0010	0000	0001	0001
4	addi \$R0, \$R0, 4	0110	0000	0000	0100
5	addi \$R1, \$R1, 3	0110	0001	0001	0011
6	mul \$R0, \$R1, \$R0	0010	0000	0001	0000
7	subi \$R1, \$R1, 1	0111	0001	0001	0001
8	bne \$R1, \$R2	1011	0001	0010	1101

Foi elaborado um programa que calcula o fatorial do número 4 (quatro). Do endereço 0 ao 3 são instruções onde nós preparamos os registradores R1, R2, R0 e R3 para a execução do código, armazenando neles o valor 0. Em seguida, é adicionado aos registradores R0 o valor 4 e em R1 o valor 3. Feito isto, ocorre a multiplicação do valor do registrador R0 com o registrador R1, e o resultado é armazenado em R0 ( $R0 = R0 * R1$ ); temos então a subtração imediata do valor do registrador R1 menos o valor 1, e o resultado é armazenado em R1 ( $R1 = R1 - 1$ ); por fim, é feita uma comparação de R1 com R2, onde caso estes sejam iguais o programa termina, caso contrário o processo é enviado 3 instruções anteriores, de volta para a multiplicação (if  $R1 \neq R2$ (sempre 0) -> desvio).

**Verificação dos resultados no relatório da simulação:** Após a compilação e execução da simulação, o seguinte relatório é exibido.

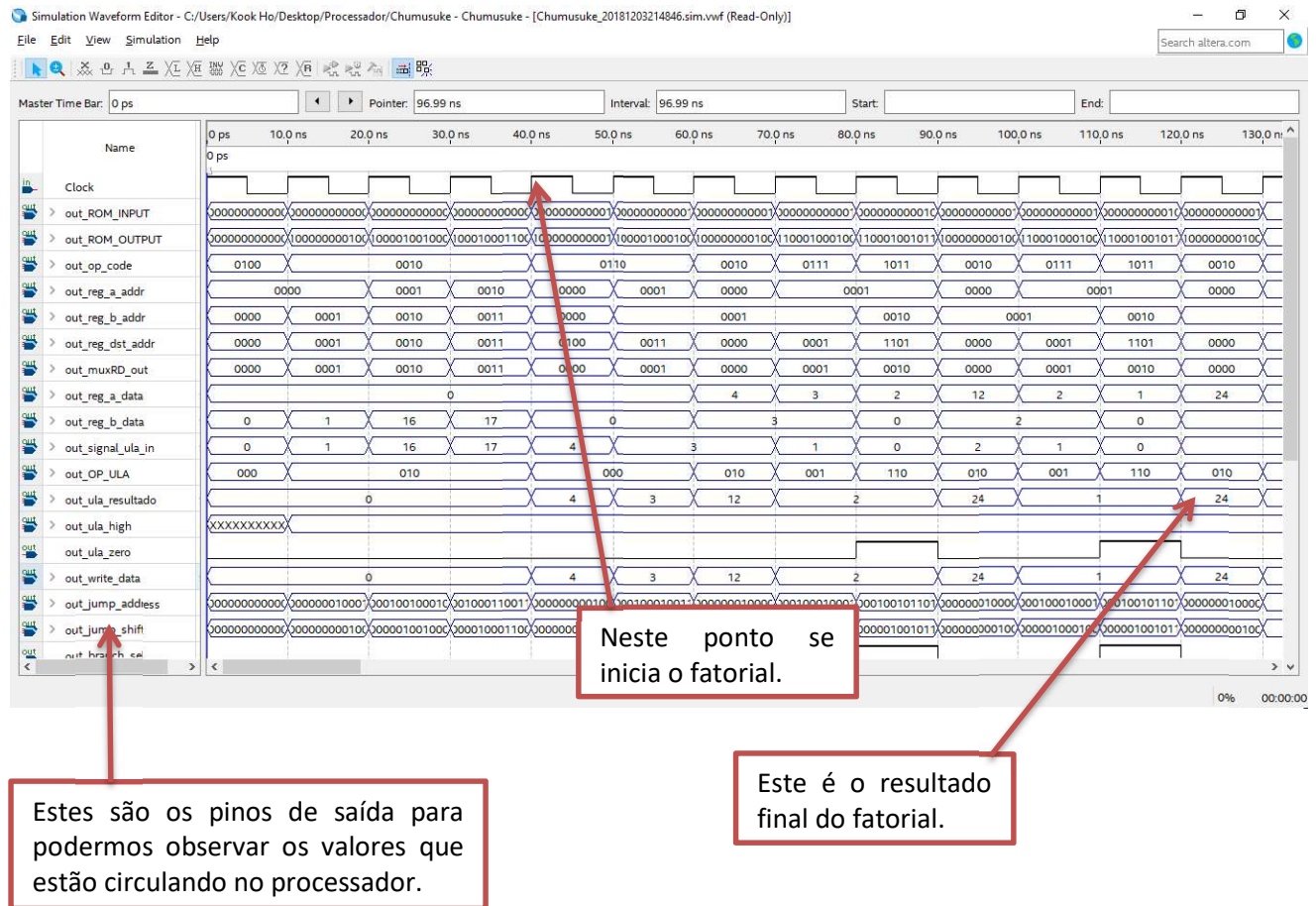


Figura 16 – Resultado da simulação na waveform gerado pelo Quartus.

### 3 Considerações finais

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador de 16 bits denominado de Chumusuke. Apesar das diversas dificuldades no decorrer do seu desenvolvimento, foi possível implementar todas as funcionalidades definidas no projeto. Entretanto, existem alguns pontos que devem ser destacados:

1. Devido à maneira de como se calcula o endereço de memória para instruções **load** e **store**, deve-se saber de antemão o conteúdo do registrador **RegA**, pois o mesmo é utilizado para o cálculo do endereço. Este método é utilizado visando ter um intervalo maior de acesso de endereços;
2. O endereço de desvios das instruções **BEQ** e **BNE** possui apenas 4 bits. A maneira de como calculamos o endereço do desvio mais o fato de o campo possuir apenas 4 bits limita o

intervalo de desvio, possibilitando que o processador consiga voltar até apenas 7 instruções atrás, e avançar apenas 8 instruções;

3. A instrução **jump** resulta no processo onde o endereço especificado passa por um processo concatenação à esquerda do valor com os 4 bits mais significativos do **PC** atual, resultando no endereço de desvio. É importante lembrar-se desse fato, pois os endereços de instruções são “indexados” de 1 em 1.
4. Não foi implementado um método que detecta o final do programa, resultando em que o processador continuará executando instruções auto-geradas pelo simulador.
5. A saída de overflow da do componente **ULA** nem sempre pode estar correta, pois foi usada uma maneira muito simples de detecção: caso o primeiro bit dos dois operandos sejam ‘1’, a flag é ativa.

Tendo em mente estas observações, o processador realizará corretamente todas as instruções definidas pelo projeto.